
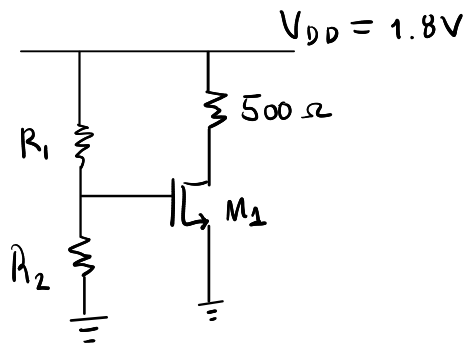


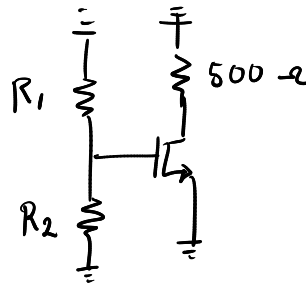
We wish to design the following circuit for a drain current of 1 mA.
If $W/L = 20/0.18$, compute R_1 and R_2 such that the input impedance is at least $20k\Omega$.



A1. \rightarrow



A2.

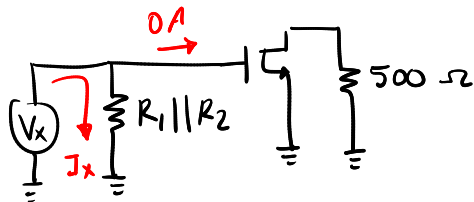

$$R_{in} = \frac{V_x}{I_x} = R_1 \parallel R_2 \geq 20k\Omega$$

B1. $I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \rightarrow \text{value fixed}$

$$10^{-3} = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{20}{0.18} (V_{GS} - 0.4)$$

Solving for V_{GS}

$$V_{GS} = 0.7$$

B2. $V_{GS} = V_{DD} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \rightarrow 0.7 = 1.8 \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{11}{7}$$

A2., B2.


By inspection:

$$R_1 \parallel R_2 \geq 20k$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{11x}{7x}$$

$$\rightarrow \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{77x^2}{18x} = 4.27x\Omega$$

$$\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \geq 20k$$

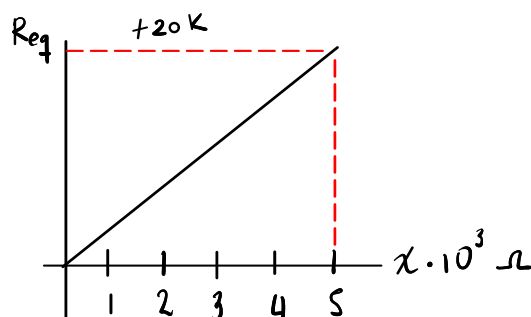

Then choosing:

$$R_1 = 11(5k) = 55k\Omega$$

$$R_2 = 7(5k) = 35k\Omega$$

we satisfy the design.

